




se mesure à l'aide d'un AMPEREMETRE



SYMBOLE

Unité : A, mA,


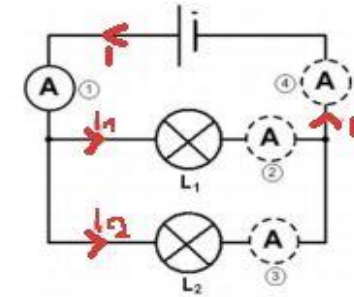


l'Ampere metre se branche en SERIE

ne dépend pas de l'ORDRE des dipôles

l'INTENSITE électrique : Débit d'électrons

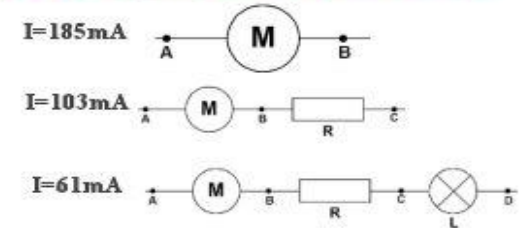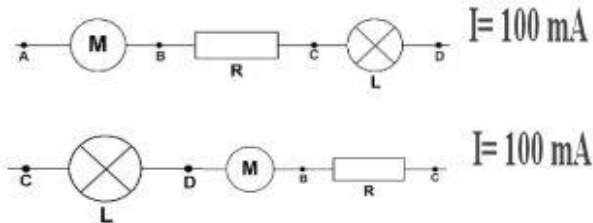dépend du NOMBRE de dipôles plus il y a de dipôles en série et plus elle est faible



Se DIVISE selon les DERIVATIONS ou BRANCHES

est IDENTIQUE dans un circuit SERIE

